 


Diseño de Sistemas Digitales

Martín Vázquez,
E. Todorovich y M. Tosini



Materialización de Sistemas Lógicos

- Circuitos integrados específicos (ASIC - (Appication Specific Integrated Circuits)).
- Circuitos Integrados programables por el usuario, por ejemplo PAL, CPLD, FPGAs, etc.
- Circuitos impresos que permiten ensamblar circuitos integrados (estándar, específicos o programables) y componentes discretos (resistencias, capacitores, transistores, etc)

Materialización de Sistemas Lógicos. Ejemplos:



Circuito aeroespacial ASIC Atmel. Mucho conocimiento de electrónica.



Dispositivos programables por el usuario: FPGA stratix III Altera y PAL. Conocimiento de diseño lógico de sistemas digitales.




Diseño de Sistemas Lógicos

3

Materialización de Sistemas Lógicos. Ejemplos:



 Placa de *Digilent* con componentes discretos y circuitos integrados. Conocimiento de electrónica, sobre todo cuando se diseña en varias capas y altas frecuencias



Diseño de Sistemas Lógicos

4

Diseño Lógico



- Independientemente de la implementación final del diseño. Las primeras etapas del diseño lógico son las mismas:
 - Descripción del diseño digital: esquemáticos, lenguajes de descripción de hardware (HDLs), o mediante lenguajes de alto nivel (HLL) tales como C, Handel-C, etc.
 - Simulación funcional y/o comportamental del diseño. Observar el comportamiento y, de ser necesario, corregir la descripción...

Síntesis Lógica



- La síntesis lógica es un proceso por el que se obtiene un circuito en términos de puertas lógicas (pertenecientes a bibliotecas genéricas o específicas) a partir de una descripción abstracta.
 - Tabla de verdad, ecuación lógica, etc.
 - Descripción en VHDL, Verilog, etc.

Generación de una expresión a partir de una tabla de verdad



- Una expresión se dice canónica si cada uno de sus términos hace referencia a todas las variables que intervienen en la expresión, ya sea en forma directa o negada.
- Las expresiones canónicas *conjuntivas* son sumas de términos conjuntivos (también llamados minterms).

$$Y = \neg X_2 \cdot \neg X_1 \cdot X_0 + \neg X_2 \cdot X_1 \cdot \neg X_0 + X_2 \cdot \neg X_1 \cdot \neg X_0$$

cada uno es un minterm.

x1	x2	x3	f(x1, x2, x3)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0


Diseño de Sistemas Lógicos

7

Síntesis mediante multiplexores



 - Se emplea un multiplexor con tantas entradas de control como variables de entrada tenga el circuito.
- Cada una de las entradas del MUX (2^n) se conectan a '0' ó a '1' según corresponda al valor de la salida.




Diseño de Sistemas Lógicos

8

Planos de Puertas (Repaso)



 - Para el plano AND, la matriz de compuertas puede tener hasta X_n entradas y hasta p_k salidas, donde cada salida p_i es el producto de entradas X pudiendo estas estar en forma normal (X_i) o negada ($\neg X_i$).



Diseño de Sistemas Lógicos

9


Planos de Puertas (Repaso)



 - Ejemplo con $n = 3$ y $k = 2$:
- Queremos que

$$p1 = x1 \cdot \neg x2$$

$$p2 = \neg x1 \cdot \neg x2 \cdot \neg x3$$



Diseño de Sistemas Lógicos

10

Planos de Puertas (Repaso)



- La programación del plano AND se realiza a través de una cadena de bits de tamaño

$$2 * \#x * \#p.$$

- En donde se representa con un '1' cada posición del plano que debe ser conectada.
- Para el ejemplo:


$$1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0 \quad \rightarrow \quad x_1 \cdot \neg x_2$$

$$0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \quad \rightarrow \quad \neg x_1 \cdot \neg x_2 \cdot \neg x_3$$

Planos de puertas (Repaso)




 - En el plano OR, que es una matriz de compuertas OR interconectadas con k entradas $\neg x_1, x_2, \dots, x_k$ y m salidas s_1, s_2, \dots, s_m , cada s_i es la suma (booleana) de algunas variables de entrada, *siempre en forma normal*.



Planos de puertas (Repaso)

 - El plano OR en conjunción con un plano AND permite sintetizar funciones booleanas completas mediante componentes denominados PLA (Programmable Logic Array's).



Diseño de Sistemas Lógicos


13

Síntesis mediante Planos de Puertas

 - Ejemplo de dos funciones y_1 e y_2 :

$$y_1 = x_1 \cdot \neg x_2 + x_1 \cdot x_3$$

$$y_2 = x_1 \cdot \neg x_2 + \neg x_1 \cdot x_3$$
- En el plano AND deben implementarse los términos:
 - $x_1 \cdot \neg x_2$
 - $x_1 \cdot x_3$
 - $\neg x_1 \cdot x_3$




Diseño de Sistemas Lógicos

14

Memorias ROM



 - Una memoria ROM es un dispositivo totalmente cableado. Ante cada combinación de valores de los x_i da como resultado un determinado valor en cada salida y_i .
- Las ROM son compatibles con un plano AND-OR con tantas salidas (y_i) como ancho de la celda de datos, y con n señales de entrada (x_i).




2^n palabras de m bits de ancho


Memorias ROM



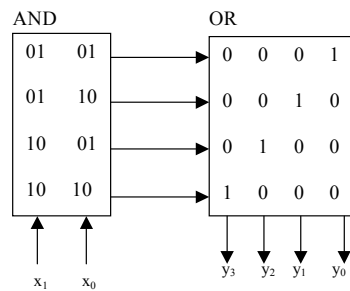
- La figura siguiente muestra un ejemplo de implementación de una memoria ROM pasiva de cuatro celds ($n = 2$) de 4 bits cada una ($m = 4$).




Decodificador, demultiplexor y plano AND

 

 Demultiplexor de 1 a 4 con entrada, $y = 1$, implementa un Decodificador de 2 bits.



equivale a

 

Decodificador de 2 bits, equivale a plano AND completo.

Memorias ROM




- El proceso de síntesis consiste en compilar (en un compilador de circuitos digitales) la secuencia de bits del plano OR.
- La secuencia de bits del plano AND es fija: secuencia de valores de las señales x_i desde todos '0' hasta todos '1' (decodificador de direcciones).
- Por ejemplo, para una ROM de 4 palabras de 8 bits cada una con los valores:


Dirección	Valor
0	AAh
1	FFh
2	03h
3	54h

- Plano AND :
01 01
01 10
10 01
10 10
- Plano OR :
10101010
11111111
00000011
01010100

Síntesis mediante memoria ROM

 

Síntesis mediante ROM+MUX

 

$$y_{11} = y_1(x_2 = 1)$$

$$y_{10} = y_1(x_2 = 0)$$

$$y_{21} = y_2(x_2 = 1)$$

$$y_{20} = y_2(x_2 = 0)$$

Generación de una expresión a partir de una tabla de verdad



- Una expresión canónica conjuntiva

$$Y = \neg X_2 \cdot \neg X_1 \cdot X_0 + \neg X_2 \cdot X_1 \cdot \neg X_0 + X_2 \cdot \neg X_1 \cdot X_0$$

¿Se puede minimizar haciendo operaciones permitidas?

x2	X1	X0	f(x0, x1, x2)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Diseño de Sistemas Lógicos

21

Síntesis Lógica



- Técnicas y herramientas de minimización
 - Para tablas de verdad (circuitos combinacionales)
 - Mapas de Karnaugh (1953).
 - Algoritmo de Quine–McCluskey (1956).
 - Espresso heuristic logic minimizer (Brayton et al., 1984).

Diseño de Sistemas Lógicos

22

Mapas de Karnaugh



- Las simplificaciones que permiten los diagramas de Karnaugh se basan en la siguiente identidad:

$$A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot \neg C = A \cdot B \cdot (C + \neg C) = A \cdot B$$


- La ecuación anterior indica que si una variable (la C) aparece negada en un término y no negada en otro que tiene el resto de las variables iguales, puede eliminarse por completo. Los diagramas de Karnaugh ayudan mucho a la localización de estas variables que se pueden suprimir.

Mapas de Karnaugh



- Método manual, gráfico, útil hasta 5 o 6 variables.
- Las variables se ordenan de acuerdo al código de Gray (una sola variable cambia de polaridad entre cuadros adyacentes).
- Para obtener la expresión minimizada:
 - Agrupar los '1' en rectángulos que contengan 1, 2, 4, 8 unos.
 - Cada casilla con un '1' se debe cubrir al menos una vez.
 - Los valores indefinidos (don't care) pueden aprovecharse para hacer grupos de '1' mas grandes.

Mapas de Karnaugh

 

Diseño de Sistemas Lógicos

25

Mapas de Karnaugh



x3	x2	x1	x0	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0


x3	x2	x1	x0	F
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

$$F = \neg X_3 \cdot \neg X_2 \cdot \neg X_1 \cdot \neg X_0 + \neg X_3 \cdot \neg X_2 \cdot \neg X_1 \cdot X_0 + X_3 \cdot \neg X_2 \cdot \neg X_1 \cdot \neg X_0 + X_3 \cdot \neg X_2 \cdot \neg X_1 \cdot X_0 + X_3 \cdot \neg X_2 \cdot X_1 \cdot \neg X_0 + X_3 \cdot \neg X_2 \cdot X_1 \cdot X_0 + X_3 \cdot X_2 \cdot \neg X_1 \cdot \neg X_0 + X_3 \cdot X_2 \cdot X_1 \cdot \neg X_0$$

Diseño de Sistemas Lógicos

26

Mapas de Karnaugh

 

$$F = \neg X2 \cdot \neg X1 + X3 \cdot \neg X0 + X3 \cdot \neg X2$$



Diseño de Sistemas Lógicos

27

Mapas de Karnaugh



 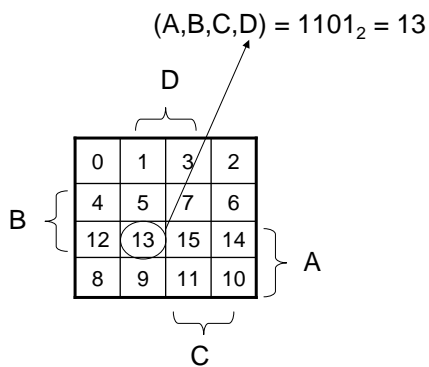- Un mapa de Karnaugh se puede ver como un diagrama de Venn especialmente dibujado:



Diseño de Sistemas Lógicos

28

Mapas de Karnaugh



- Éste es un método gráfico que posee limitaciones muy fuertes (casi imposible de hacer) cuando se desea simplificar funciones de más de 6 variables.
- No es determinístico, hay varias maneras de agrupar.
- No necesariamente se encuentra la expresión mínima.

Método tabular de Quine–McCluskey



- Mismo funcionamiento que método de Karnaugh.
- Se puede implementar en un programa de computación. Posibilita la síntesis automática.
- Permite encontrar de forma determinística la expresión mínima de una función booleana.

Método tabular de Quine–McCluskey



- Primero encuentra los implicantes primos.
 - Se parte de la función canónica conjuntiva.
 - Se efectúa un proceso iterativo en el que se van combinando términos.
- Una vez encontrado los implicantes primos, obtiene las expresiones mínimas candidatas a partir de la cobertura mínima de los minterminos involucrados en la función.
- Por último, escoge la/s función/es con mínimo costo según algún criterio: área, profundidad lógica, etc.

Implicantes primos



- Dada una función expresada como suma de conjunciones. Los implicantes primos son las expresiones que no están contenidas en ninguna otra.

Ejemplo, sea la función booleana $F = X_2 \cdot \neg X_1 \cdot \neg X_0 + \neg X_2 \cdot X_0 + X_2 \cdot \neg X_0$,

Implicantes primos son: $\neg X_2 \cdot X_0$ y $X_2 \cdot \neg X_0$

$X_2 \cdot \neg X_1 \cdot \neg X_0$ está contenida en $X_2 \cdot \neg X_0$, ya que

$$X_2 \cdot \neg X_0 = X_2 \cdot \neg X_0 \cdot X_1 + X_2 \cdot \neg X_0 \cdot \neg X_1$$

Método tabular de Quine–McCluskey



Ejemplo: $F = X_2 \cdot X_1 \cdot X_0 + \neg X_3 \cdot \neg X_0 + \neg X_3 \cdot X_1 \cdot X_0 + X_3 \cdot \neg X_2 \cdot X_0 + X_3 \cdot \neg X_1 \cdot X_0$

Para encontrar los implicantes primos, primero se deben encontrar los minterminos involucrados en la función.

$$\neg X_3 \cdot \neg X_0 = \neg X_3 \cdot \neg X_2 \cdot \neg X_1 \cdot \neg X_0 + \neg X_3 \cdot X_2 \cdot \neg X_1 \cdot \neg X_0 + \neg X_3 \cdot \neg X_2 \cdot X_1 \cdot \neg X_0 + \neg X_3 \cdot X_2 \cdot X_1 \cdot \neg X_0$$

$\neg X_3 \cdot \neg X_0$ genera los minterminos: m0, m2, m4, m6

$X_2 \cdot X_1 \cdot X_0 \Rightarrow$ m7, m15

$X_3 \cdot \neg X_2 \cdot X_0 \Rightarrow$ m9 y m11

$\neg X_3 \cdot X_1 \cdot X_0 \Rightarrow$ m3, m7


$X_3 \cdot \neg X_1 \cdot X_0 \Rightarrow$ m9 y m13

Método tabular de Quine–McCluskey



Entonces $F = (0, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15)$

 Implicantes primos y esenciales identificados con Karnaugh



Generación de implicantes primos



- A partir de la expresión canónica conjuntiva, se determina el índice de cada término. El índice es el número de componentes que contengan uno.

minterms	código	índice	valor decimal
m0	0000	0	0
m2	0010	1	2
m4	0100	1	4
m3	0011	2	3
m6	0110	2	6
m9	1001	2	9
m7	0111	3	7
m11	1011	3	11
m13	1101	3	13
m15	1111	4	15

Diseño de Sistemas Lógicos

35

Generación de implicantes primos



- Se itera combinando términos mediante la aplicación de la siguiente regla:

Los términos a combinar no deben diferir entre sí, más que en el estado de una de las variables, la cuál será sustituida por un guión

Diseño de Sistemas Lógicos

36

Generación de implicantes primos



miniterms	Implicantes de tam. 2	Implicantes de tam. 4
m0	m(0,2) 00_0	m(0,2,4,6) 0__0
m2	m(0,4) 0_00	m(0,4,2,6) 0__0
m4	m(2,3) 001_	m(2,3,6,7) 0_1_
m3	m(2,6) 0_10	
m6	m(4,6) 01_0	
m9	m(3,7) 0_11	
m7	m(3,11) _011	
m11	m(6,7) 011_	
m13	m(9,11) 10_1	
m15	m(9,13) 1_01	
	m(7,15) _111	
	m(11,15) 1_11	
	m(13,15) 11_1	

elimina

Diseño de Sistemas Lógicos

37

Generación de implicantes primos



miniterms	Implicantes de tam. 2	Implicantes de tam. 4
m0	m(0,2) 00_0	m(0,2,4,6) 0__0
m2	m(0,4) 0_00	m(0,4,2,6) 0__0
m4	m(2,3) 001_	m(2,3,6,7) 0_1_
m3	m(2,6) 0_10	m(3,7,11,15) __11
m6	m(4,6) 01_0	m(3,11,7,15) __11
m9	m(3,7) 0_11	
m7	m(3,11) _011	
m11	m(6,7) 011_	
m13	m(9,11) 10_1	
m15	m(9,13) 1_01	
	m(7,15) _111	
	m(11,15) 1_11	
	m(13,15) 11_1	

elimina

elimina

Diseño de Sistemas Lógicos

38

Generación de implicantes primos



minterms	Implicantes de tam. 2	Implicantes de tam. 4
m0	m(0,2) 00_0	m(0,2,4,6) 0__0
m2	m(0,4) 0_00	m(0,4,2,6) 0__0
m4	m(2,3) 001_	m(2,3,6,7) 0_1_
m3	m(2,6) 0_10	m(3,7,11,15) __11
m6	m(4,6) 01_0	m(3,11,7,15) __11
m9	m(3,7) 0_11	m(9,11,13,15) 1__1
m7	m(3,11) _011	m(9,13,11,15) 1__1
m11	m(6,7) 011_	
m13	m(9,11) 10_1	
m15	m(9,13) 1_01	
	m(7,15) _111	
	m(11,15) 1_11	
	m(13,15) 11_1	

elimina

elimina

elimina

Implicantes primos encontrados
 $\neg X3 \rightarrow \neg X0$; $\neg X3 \cdot X1$; $X1 \cdot X0$; $X3 \cdot X0$

Generación de cobertura mínima



- Se construye tabla de modo que:
 - filas son los implicantes primos encontrados.
 - columnas los mintérminos de la función.
 - identifica los mintérminos cubiertos por los implicantes primos

	m0	m2	m3	m4	m6	m7	m9	m11	m13	m15
a	m(0,2,4,6)	x	x		x	x				
b	m(2,3,6,7)		x	x		x				
c	m(3,7,11,15)			x		x		x		x
d	m(9,11,13,15)						x	x	x	x

Generación de cobertura mínima



- Identificar implicantes esenciales y generar tabla reducida

	m0	m2	m3	m4	m6	m7	m9	m11	m13	m15
a	m(0,2,4,6)	x	x		x	x				
b	m(2,3,6,7)		x	x		x	x			
c	m(3,7,11,15)			x			x	x		x
d	m(9,11,13,15)						x	x	x	x

Generación de cobertura mínima



- Identificar implicantes esenciales y generar tabla reducida

	m0	m2	m3	m4	m6	m7	m9	m11	m13	m15
a	m(0,2,4,6)	x	x		x	x				
b	m(2,3,6,7)		x	x		x	x			
c	m(3,7,11,15)			x			x	x		x
d	m(9,11,13,15)						x	x	x	x

Tabla reducida

	m3	m7	
b	m(2,3,6,7)	x	x
c	m(3,7,11,15)	x	x

Generación de cobertura mínima



- Reglas para tabla reducida:
 - Dos implicantes primos son intercambiables si poseen el mismo costo.
 - Se dice que un implicante primo **y** domina a otro **z**, si tiene todas las marcas de **z** y alguna adicional.
 - Tras eliminar las filas se busca implicantes esenciales: el único que cubre una columna
 - Si no quedan cubiertos todos los mintérminos se repite el proceso.

Generación de cobertura mínima



En nuestro ejemplo son intercambiables

	m3	m7	
b	m(2,3,6,7)	x	x
c	m(3,7,11,15)	x	x

Solución es $a \cdot d \cdot (b+c)$, entonces

$$F = \neg X_3 \neg X_0 + X_3 X_0 + \neg X_3 X_1 \quad \text{o bien}$$

$$F = \neg X_3 \neg X_0 + X_3 X_0 + X_1 X_0$$

Algoritmo de Quine–McCluskey



- Si bien el algoritmo de Quine–McCluskey se puede implementar en un programa, su complejidad temporal y espacial no son buenas (exponencial). Es un método exhaustivo, es decir que agota todas las posibilidades.
- Para resolver problemas de muchas variables se deben usar métodos heurísticos sub-óptimos.

Espresso



- Espresso es el algoritmo estándar de síntesis automática de funciones booleanas.
 - Es un algoritmo *greedy* que aplica operaciones iterativamente
 - Se parte de diferentes puntos y se aplican operaciones hasta que no haya mejoras
 - Se puede caer en mínimos locales

Espresso



- Espresso esta disponible en la web como código open-source:
 - <http://diamond.gem.valpo.edu/~dhart/ece110/espresso/tutorial.html> Programa para bajar más instrucciones sobre cómo operarlo.
 - <http://embedded.eecs.berkeley.edu/pubs/downloads/espresso/index.htm> El código fuente original se puede bajar de la página de Berkeley.